

hw2

共配置29'

2.40

(a) 2 (1')

(b) -17 (1')

(c) Positive infinity(1')

(d) -3.125(1')

2.48

(a) x100 (1')

(b) x6F (1')

(c) x75BCD15 (1')

(d) xD4(1')

3.6

A	B	C	D	Z
0	0	1	1	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	0	0	1

(共2' 有一处错误扣一分)

$Z = (C \text{ or } D)' = (A' \text{ or } B')' = A \text{ and } B$ (2' 过程一分 结果一分)

3.20


1(1')

4(1')

3.30

(a) $X=0 \Rightarrow S = A+B$, $X=1 \Rightarrow S = A+C$ (1')

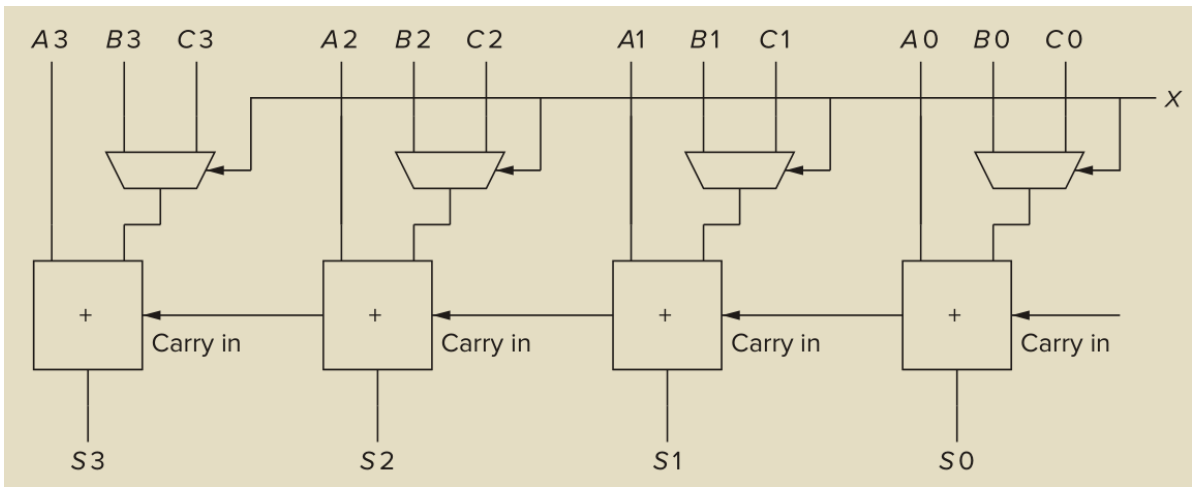(b) Circuit diagram is same as following Figure with the following modifications: $C = \text{NOT}(B)$, Carry-in = X (2' 两个修改各一分)




3.36


(a) (共2' 有一处错误扣一分)

A	B	G	E	L
0	0	0	1	0
0	1	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0

(b) (共2' 有一处错误扣一分)

 

(c) (共2' 有一处错误扣一分)

 

3.40

- (a) 4 locations (1')
- (b) 4 bits (1')
- (c) 0001(1')

3.50

- (3' 每个步骤各1')
- (1) implement a NOT gate with a NAND gate (A nand A)
 - (2) implement an AND gate using a NAND gate followed by a NOT gate (nand后面加一个 (1) 中的not即可)
 - (3) implement an OR gate using just AND gates and NOT gates (德摩根定律)